6

FUNCTIONS OF COMBINATIONAL LOGIC

BCD → Decimal
0101010 01234....

Decimal → BCD
01234.... 010101

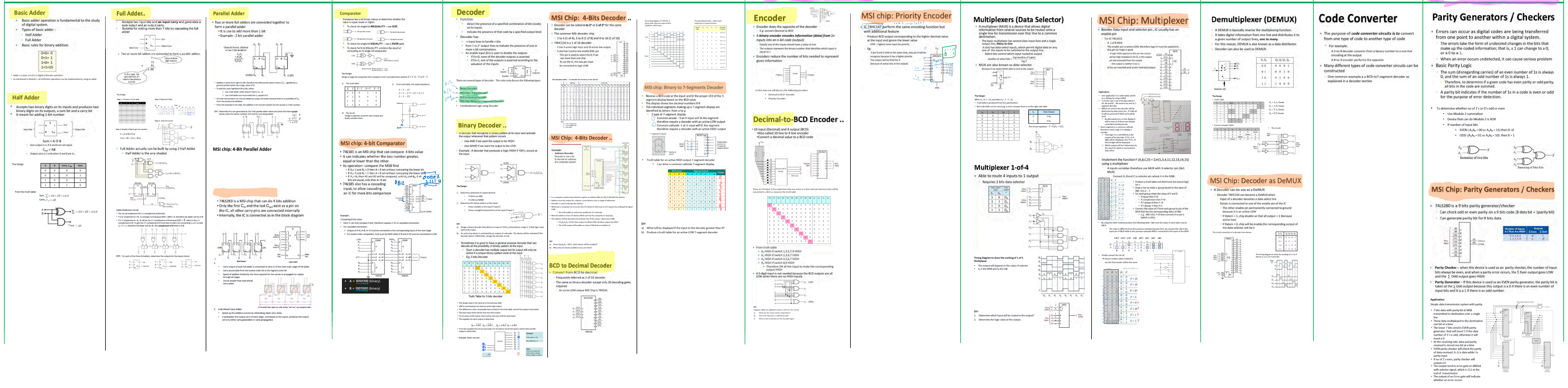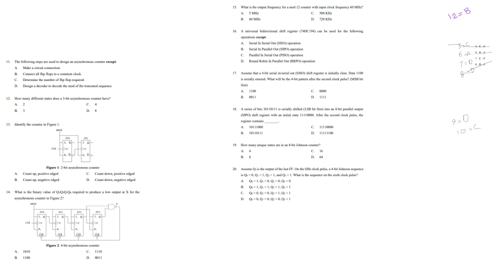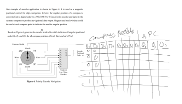- Basic and Parallel Binary Adders
- Comparators
- Decoders
- Encoders
- Multiplexer
- Demultiplexer
- Code Converter
- Parity Generator/ Checker